

2.16 (a) Logical product of all the 3 variable maxterms can be written as,

$$\begin{aligned}
 F(a, b, c) &= M_7.M_6.M_5.M_4.M_3.M_2.M_1.M_0 \\
 &= m_7'.m_6'.m_5'.m_4'.m_3'.m_2'.m_1'.m_0' && \text{because; } m_i' = M_i \\
 &= (m_7 + m_6 + m_4 + m_3 + m_2 + m_1 + m_0)' \\
 &= ((a' + a)(b'c' + b'c + bc' + bc))' \\
 &= ((b' + b)(c' + c))' && \text{because; } a + a' = 1 \\
 &= (1)' \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

OR

$$\begin{aligned}
 &= M_7.M_6.M_5.M_4.M_3.M_2.M_1.M_0 \\
 &= (a + b + cc')(a + b' + cc')(a' + b + cc')(a' + b' + cc') \\
 &= (a + bb')(a' + bb') && \text{because; } cc' = 0 \text{ \& } (a + b)(a + b') = a + bb' \\
 &= aa' \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

(b) Logical product of all n variable maxterms can be written as,


$$\begin{aligned}
 &= \Sigma(M_i M_i') \quad \text{for, } i = 0, 1, \dots, (2^n - 1) \\
 &= M_0 M_0' + M_1 M_1' + M_2 M_2' + \dots + M_{2^{n-1}} M_{2^{n-1}}' \\
 &= 0 + 0 + \dots + 0 && \text{because, } X.X' = 0 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

2.17 (c) $(b + d)(b + d')(a + c) = (aa' + b + cc' + d)(aa' + b + cc' + d')(a + bb' + c + dd')$
 $= \Sigma(6, 7, 12, 13, 14, 15) = \pi(0, 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 10, 2)$

2.18 $F = xy'z' + x'y'z' + xy + x'y = xy'z' + x'y'z' + xyz + xyz' + x'yz + x'yz' = \Sigma(0, 2, 3, 4, 6, 7)$

(a)	x	y	z	F
	0	0	0	1
	0	0	1	0
	0	1	0	1
	0	1	1	1
	1	0	0	1
	1	0	1	0
	1	1	0	1
	1	1	1	1

(b)

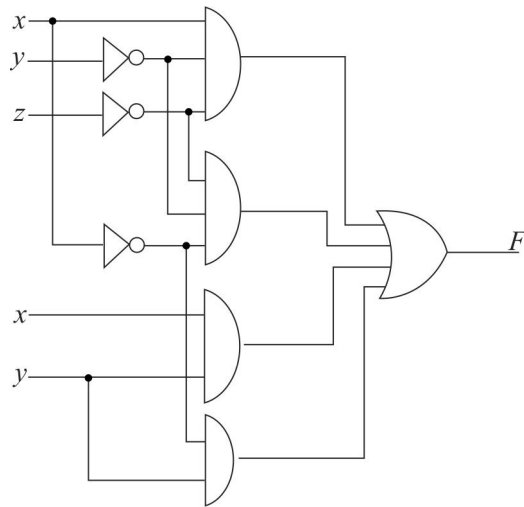

(c) $F = xy'z' + x'y'z' + xy + x'y = y'z' + y = y + z'$

(d)	x	y	z	(a)	(d)
	0	0	0	1	1
	0	0	1	0	0
	0	1	0	1	1
	0	1	1	1	1
	1	0	0	1	1
	1	0	1	0	0
	1	1	0	1	1
	1	1	1	1	1

Hence, (a) = (d).

(e)



Total number of gates is = 2(1 – NOT and 1 – OR)

Total number of gates as per (b) are = 8(3 – NOT, 4 – AND and 1 – OR)

2.22

(a) $(u + x'w)(x + u'v) = ux + x'wu'v$

→ (SOP form)

$$= (u + x'wu'v)(x + x'wu'v)$$

$$= (u + x')(u + w)(u + v)(x + w)(x + u')(x + v) \rightarrow \text{(POS form)}$$

(b) $x' + z(x + y')(y + z') = x' + (xz + zy')(y + z') = x' + xyz$

$$= x' + yz \rightarrow \text{SOP form}$$

$$= (x' + y)(x' + z) \rightarrow \text{POS form}$$

2.28

(a) $y = a(bcd)'e = a(b' + c' + d')e$

$$y = a(b' + c' + d')e = ab'e + ac'e + ad'e$$

$$= \Sigma(17, 19, 21, 23, 25, 27, 29)$$

a bcde	y	a bcde	y
0 0000	0	1 0000	0
0 0001	0	1 0001	1
0 0010	0	1 0010	0
0 0011	0	1 0011	1
0 0100	0	1 0100	0
0 0101	0	1 0101	1
0 0110	0	1 0110	0
0 0111	0	1 0111	1
	0		0
0 1000	0	1 1000	0
0 1001	0	1 1001	1
0 1010	0	1 1010	0
0 1011	0	1 1011	1
0 1100	0	1 1100	0
0 1101	0	1 1101	1
0 1110	0	1 1110	0
0 1111	0	1 1111	0